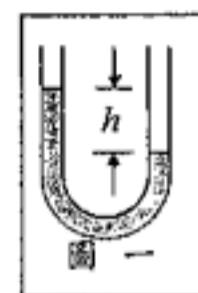


航太所(丙組)工程力學與電子電路

Part I: 工程力學

- 圖一 U型管內的水銀(黑色部份)在晃動時跟 U型管內壁無摩擦力：(a)試求方的運動方程式(b)若將水銀改成水， h 的運動方程式做何改變？。(20%) (假設重力加速度為 g)
- 假設地球表面的重力加速度為 $g = 9.8m/sec^2$ 、地球為球型其半徑為 $r = 6000km$ 、並且地球自轉周期為 24 小時整，試求地球同步衛星的軌道半徑(m)跟其運行速度(m/sec)。(20%)



Part II: 電子電路

- 圖二的曾那二極體其崩潰電壓為 $10V$ 而額定規格為 $50W$ ，若 R_L 將在 $1K\Omega$ 到 $2K\Omega$ 之間變動。試求要 V_L 保持為 $10V$ 所須之 I_S 的範圍。(20%)
- 圖三裡 $V_s = 2V$ ，試求 I_B 、 I_E 、 I_C 、 β 及不會使三極體飽和的 R_L 範圍。(25%)
- 圖四的電路裡， I_B 、 I_E 及 I_C 皆包含有直流及交流部份。其中， I_C 的直流部份通常稱為工作點電流。請問 I_C 的工作點電流通常如何決定？另外，圖四裡的電容其功用為何？(15%)

