
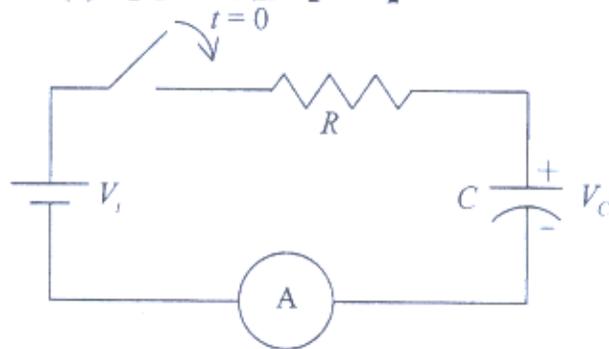


【共七大題】

- 一、何謂 Thevenin Equivalent ? 如何求得 Thevenin Equivalent 之 voltage source ? 舉一個實際的電路來說明之。【10 分】
- 二、何謂 Norton Equivalent ? 如何求得 Norton Equivalent 之 resistance 及 current source ? 舉一個實際的電路來說明之。【10 分】
- 三、何謂 Phasor ? Phasor 在電路學有何用處 ? 舉一個實際的電路來說明之。【10 分】
- 四、何謂電路之 natural frequency ? 有何物理意義 ? 【10 分】
- 五、如下圖之電路，在 $t=0$ 時，開關接合，若電源電壓 $V_s=2$ volt，安培計 A 之電流 I 為 $I=3e^{-2t}$ Amp，求(1) 電阻 R 之值。(2) 電容 C 之值。【20%】

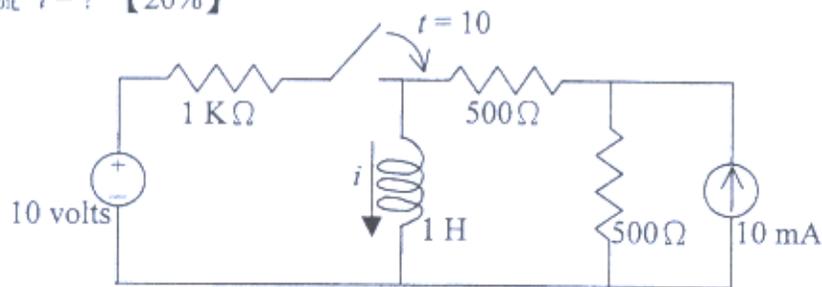

- 六、如下圖之電路，假設在 $t=10^-$ sec 時，該電路已處於直流穩態，在 $t=10$ sec 時開關接合，求 $t > 10$ sec 之電感電流 $i=?$ 【20%】



- 七、如下圖之電路，求電容之 steady state voltage, v 。【20%】

