

國立成功大學

113學年度碩士班招生考試試題

編 號：168

系 所：電機工程學系

科 目：電路學

日 期：0201

節 次：第 1 節

備 註：可使用計算機

※ 考生請注意：本試題可使用計算機。請於答案卷(卡)作答，於本試題紙上作答者，不予計分。

- Two three-phase balanced loads are connected to a 240-kVrms, 60-Hz line as shown in Fig. 1. Load 1 draws 30 kW at a power factor of 0.6 lagging, while load 2 draws 45 kVAR at a power factor of 0.8 lagging. Assume *abc* phase sequence. Determine:
 - the complex power absorbed by the combined load, (5%)
 - the three-phase line currents of the combined load, and (9%)
 - the kVAR rating of the Δ -connected capacitor bank in parallel with the combined load will raise the power factor to 0.9 lagging and the capacitance of each capacitor. (6%)
- An active filter is shown in Fig. 2.
 - Find the transfer function of V_o/V_i . (10%)
 - Determine the type and the order of the filter. (5%)
- Refer to the circuit in Fig. 3.
 - Find the phasor currents I_1 , I_2 , and I_3 . (10%)
 - Find the power dissipated in the 40- Ω resistor. (5%)

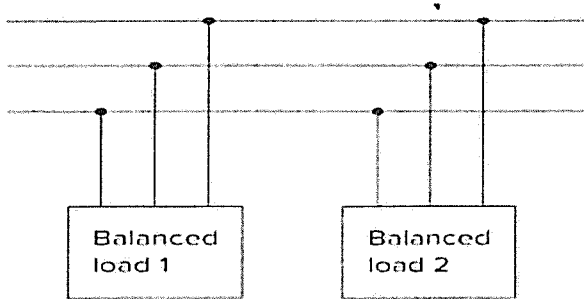


Fig. 1.

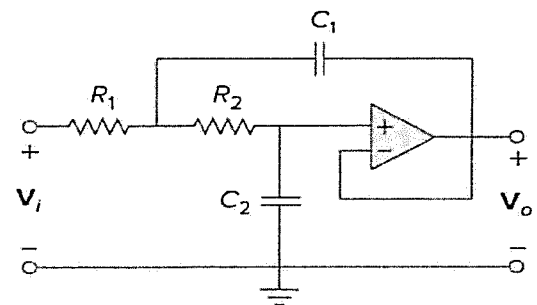


Fig. 2.

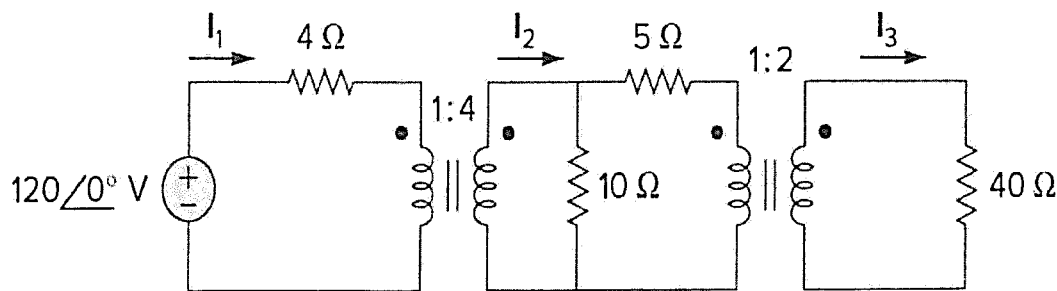


Fig. 3.

※ 考生請注意：本試題可使用計算機。請於答案卷(卡)作答，於本試題紙上作答者，不予計分。

4. Determine the equivalent inductance L_{eq} as seen at the terminals $a-b$ of Fig. 4. (25%)

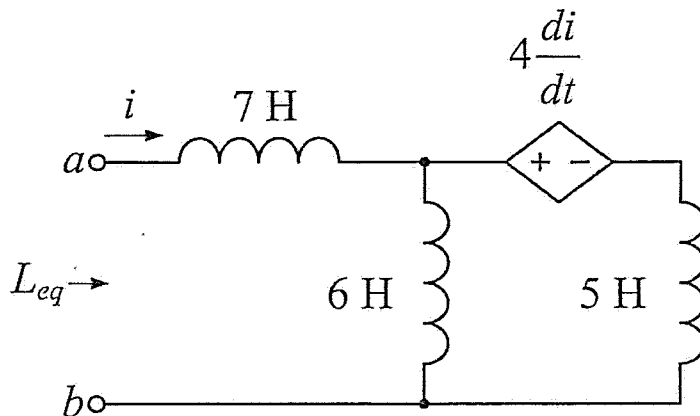


Fig. 4.

5. If $v_1(0^+) = 10\text{ V}$, $v_2(0^+) = 0\text{ V}$, $R_U = R_D = 100\text{ k}\Omega$, and $C_1 = C_2 = 0.1\text{ }\mu\text{F}$ are employed for the ideal operational amplifier circuit shown in Fig. 5, find the output voltage $v_o(t)$ for $t > 0\text{ s}$. (25%)

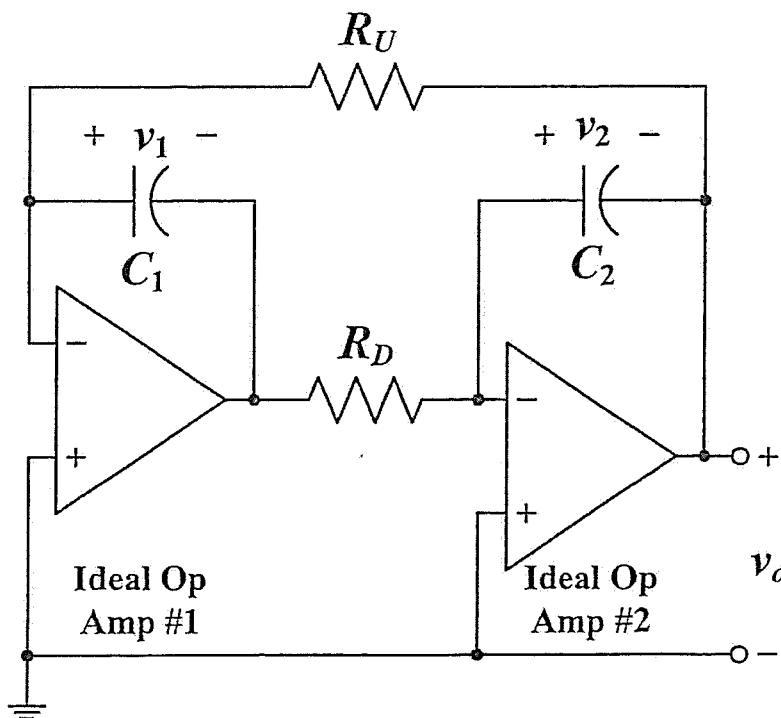


Fig. 5.