


1. 求下列單位的次維: (15%)

- (a) 磁通密度 (b) 電容 (c) 壓力
- (d) 功率(瓦特) (e) 電壓

2. 下列一組數據，求準確度、精密度、解析度。 (10%)

25.122, 25.136, 25.120, 25.116, 25.124, 25.104
25.142, 25.108, 25.110, 25.132, 25.096, 25.146

(真實值是 25.112)

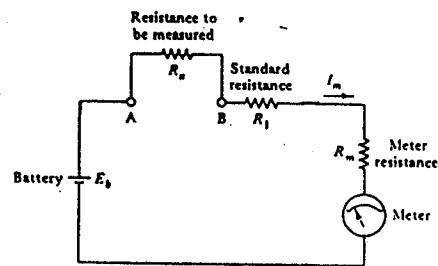

(圖二)

3. 半橋全波整流伏特計如圖一所示，永磁移動圈(PMMC)的內阻

$R_m = 1 \text{ k}\Omega$, 滿刻度電流 $I_{FSD} = 100 \mu\text{A}$. 若要求通過二極體($V_{D1}=V_{D2}= 0.7 \text{ V}$)
 $I_F(\text{average})=100 \mu\text{A}$ 當 $V=0.2 \text{ V}_{FSD}$ 且 $V_{FSD}=50 \text{ V}_{rms}$. 求 $R_1 (=R_2)$, R_s 。(15%)


4. 對串聯歐姆計(圖二)而言，若 PMMC 的誤差是 $\pm 0.5\%$ ，證明歐姆計的最小誤差是 $\pm 2\%$ 。(10%)

5. 對數位頻率計而言，說明正向計數技巧和反向計數技巧的方法及使用時機。(10%)


6. 設計一低阻抗的線性歐姆計 (三範圍 $10 \text{ m}\Omega \sim 100 \text{ m}\Omega$, $100 \text{ m}\Omega \sim 1 \Omega$, $1 \Omega \sim 10 \Omega$)，使用兩個運算放大器及一伏特計來設計之。(20%)

7. 說明 Maxwell bridge 和 Hay bridge 之間的差別。(10%)

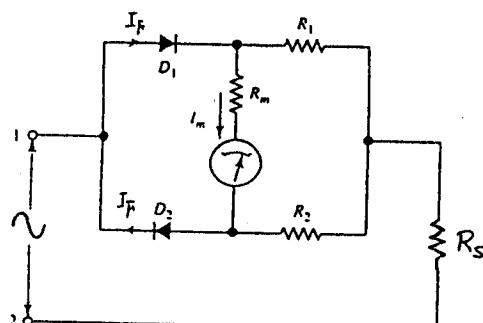8. 對 Q 計(圖三)而言，證明為什麼 L 和 C 共振時，電壓振幅 V_C 最大。(10%)



(圖一)

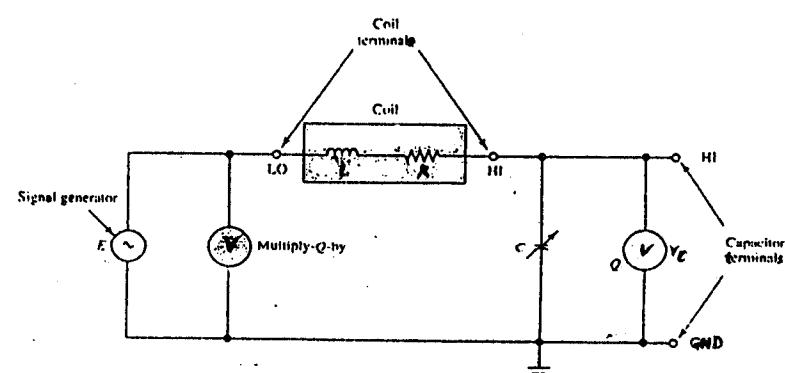

(圖三)