

系 所：電機工程學系在職專班


考試科目：電機與控制概論（專班）

考試日期：0227，節次：3

第 1 頁，共 2 頁

* 考生請注意：本試題不可使用計算機。 請於答案卷(卡)作答，於本試題紙上作答者，不予計分。

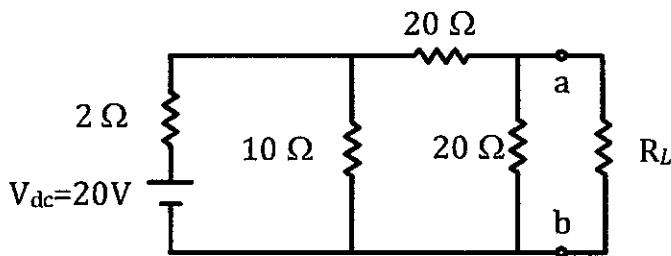1. (a) 有一台 110V/220V，1 kVA 的變壓器，當此變壓器之一次側接到 110V 的電壓，而二次側接至一 1 kW 的負載，會發現此變壓器的溫度高於環境溫度約 20°C，請說明此原因 [5%]。
 (b) 此變壓器一次側接到 110V，將二次側(220V)的負載移除，穩態時發現此變壓器的溫度高於環境溫度 5°C，請說明此原因 [5%]。(c) 將變壓器一次側接至 220V 電壓，而將二次側 220V 的負載移除，穩態時發現此變壓器的溫度高於環境溫度 10°C，請說明為何變壓器的溫度高於(b)的狀況。[5%]
2. 如下圖所示，(a) 求出從 R_L 端看到的 Thevenin 等效電路。[5%] (b) 求出從 R_L 端看到的 Norton 等效電路。[5%] (c) 求出 R_L 的值，使得最大功率傳送至 R_L [5%]，並求出此時 R_L 的消耗功率 [5%]。



3. (a) 請分別說明 PT 與 CT 之特性與差異。[5%] (b) 請說明直流並激發電機啟動時，須要考慮的條件。[5%] (c) 請說明直流串激馬達的優點與啟動時須要考慮的條件。[5%]

4. 解釋下列控制系統專有名詞 (20%)

- (a). Final value theorem
- (b). Rise time
- (c). Mason's gain formula.
- (d). Routh table.
- (e). Non-minimum phase transfer function

系 所：電機工程學系在職專班

考試科目：電機與控制概論（專班）

考試日期：0227，節次：3

第 2 頁，共 2 頁


5. 一系統之動態方程式如下： (15%)

$$\frac{dy^3(t)}{dt^3} + 8\frac{dy^2(t)}{dt^2} + 24\frac{dy(t)}{dt} + 20y(t) = 6\frac{dr(t)}{dt}$$
, 其中 $y(t)$ 為輸出， $r(t)$ 為輸入，並假設系統初始條件為 0。

- (a). 求該系統之 transfer function。
- (b). 求該系統狀態空間表示法之 controllable canonical form。
- (c). 求該系統狀態空間表示法之 observable canonical form。

6. 下面控制系統方塊圖中，控制器 $C(s) = \frac{7}{s}$ ，受控廠 $G(s) = \frac{s+1}{(s+4)(s^2+2s+2)}$ 。此外 $R(s)$ 及 $Y(s)$ 分別是輸入 $r(t)$ 及輸出 $y(t)$ 的拉氏轉換，定義誤差 $e(t) = r(t) - y(t)$

(15%)

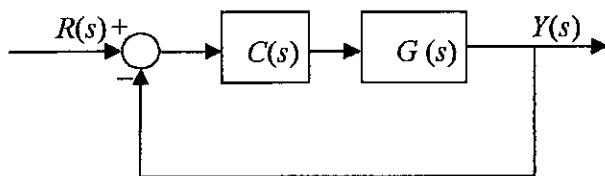(a). 求 $r(t)=1$ ($t \geq 0$) 時系統之穩態誤差 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ (b). 求 $r(t)=t$ ($t \geq 0$) 時系統之穩態誤差 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ (c). 求 $r(t)=\frac{t^2}{2}$ ($t \geq 0$) 時系統之穩態誤差 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$