

編號： 180

# 國立成功大學 109 學年度碩士班招生考試試題

系 所：電機工程學系

考試科目：電機與控制概論（專班）


考試日期：0210，節次：3

第 1 頁，共 1 頁

※ 考生請注意：本試題不可使用計算機。 請於答案卷(卡)作答，於本試題紙上作答者，不予計分。


1. 下圖中之  $G(s) = \frac{40}{s+10}$ ，  $C(s) = \frac{10}{s}$ 。當輸入  $r(t) = 1+5t$  for  $t \geq 0$  時，閉迴路系統之 steady state error 為何？

(15%)

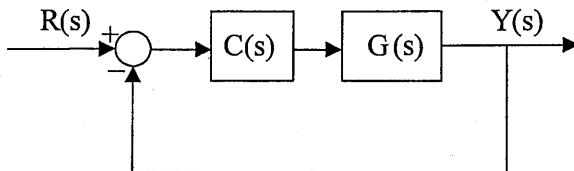

2. 一系統之 signal flow diagram 如下圖所示，試以 controllability matrix 以及 observability matrix 決定該系統之 controllability 以及 observability。

(15%)

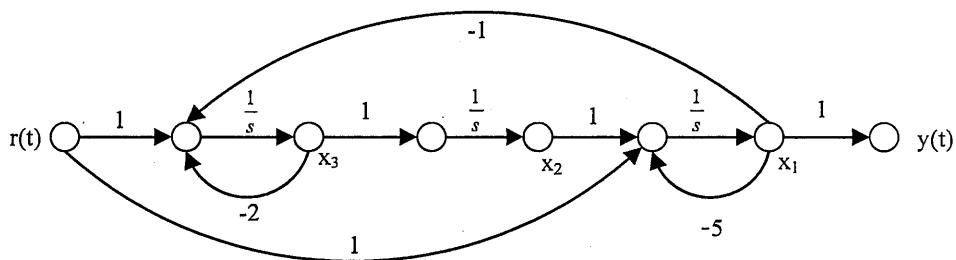

3. 解釋下列控制系統專有名詞：

(20%)

settling time; damping ratio; Mason's gain formula; Routh array.

4. 假設有一負載，其輸入電壓為  $V = 100\angle 60^\circ$  V、電流為  $I = 5\angle 30^\circ$  A，求解以下各題。(a) 其視在功率 (Apparent power)為何？須標註單位；(5%)；(b) 此負載為電感性(Inductive)或電容性(Capacitive)負載？(5%)；(c) 其功率因數為何？須標註領先或滯後 (5%)；(d) 其實功率為何？須標註單位 (5%)；(e) 其虛功率為何？須標註單位 (5%)；(f) 繪出功率三角，並在圖上標註角度、數值與單位等(5%)。

5. 三相Y接同步發電機在某負載條件下，其轉速為 $\omega$ 、輸入轉矩  $T_{app}$ 、感應轉矩  $T_{ind}$ 、單相感應電壓  $E$ 、線電流  $I$ 、線對線電壓  $V$ ，並假設功率因數為1。(a)用上述符號表示圖中之功率1、2及3 (10%)；(b) 損失1至4分別為何種損失？其中損失1至3無須按照順序 (10%)。

