

系所組別：電機工程學系在職專班乙組

考試科目：電機與控制概論（專班）

考試日期：0306，節次：3

※ 考生請注意：本試題  可  不可 使用計算機第一部份：

## 1. 簡答題：

- 對相同的功率與額定電壓的同步發電機，你認為 400 Hz 發電機的體積比 60 Hz 發電機的體積較大？較小？何故？(5%)
- 請比較說明變壓器與自耦變壓器之特點。(5%)
- 請說明交流電動機的電頻率與磁場轉速之關係。(5%)

2. 如圖 1 所示之電路，利用諾頓(Norton)電路分析法求出電流  $I_L$ ，並求出負載  $R_L$  的功率消耗。 $[V_{dc}=24 \text{ V}; I=3 \text{ A}; R_1=4 \Omega; R_2=12 \Omega; R_3=6 \Omega]$  (10%)

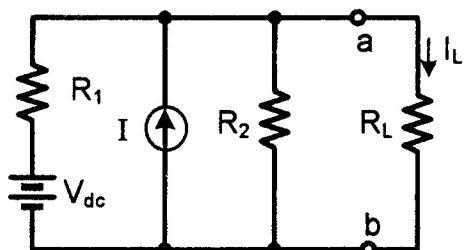


圖 1

3. 如圖 2 所示之電路，求出負載之實功率(Real power)與虛功率(Reactive power) (10%)  $[V_s(t)=100\cos(377t+0.262) \text{ V}; i_s(t)=2\cos(377t-0.262) \text{ A}]$ 。

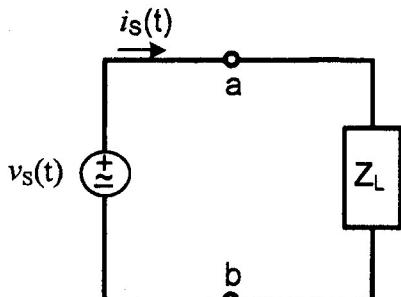




圖 2

4. 已知一 1000 kW, 2000 V, 3600 rpm 之他激式直流發電機，其電樞等效內阻  $R_a = 0.1 \Omega$ ; 磁通  $\phi = 0.5 \text{ Wb}$ 。當此發電機工作於額定時，求 a) 內部的感應電壓  $E$ ；(5%) b) 電機常數  $ka$ ；(5%) c) 發電機所需要之轉矩。(5%)

系所組別：電機工程學系在職專班乙組

考試科目：電機與控制概論（專班）

考試日期：0306，節次：3

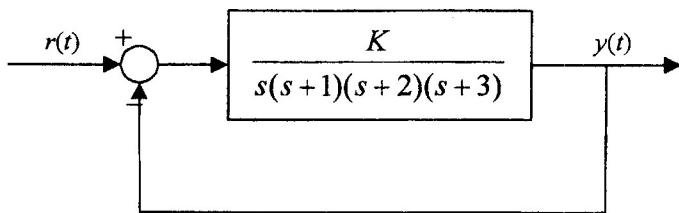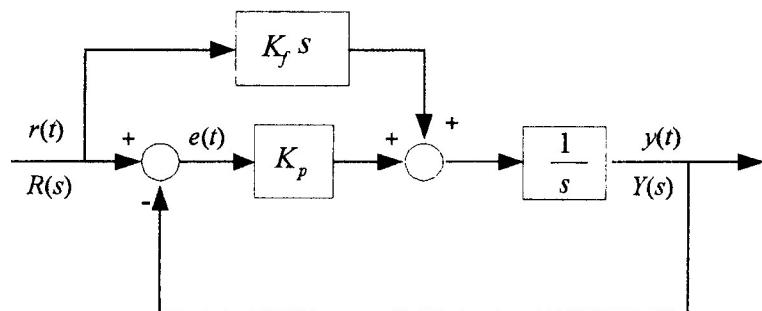※ 考生請注意：本試題  可  不可 使用計算機**第二部份：**5. 試決定會使得下圖中之閉迴路控制系統為穩定系統之  $K$  值範圍。 (10%)6. 下圖中閉迴路控制系統之輸入  $r(t)=5tu(t)$ ，增益  $K_f=10$ ， $K_p=0.9$ ，求其 steady-state error。  
( $u(t)$ 為單位步階函數) (10%)7. 一系統之轉移函數  $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s+3}{s^3 + 9s^2 + 24s + 20}$ ，其中  $R(s)$ 及  $Y(s)$ 分別為輸入及輸出的 Laplace transform。

- (a). 將之表示成狀態空間表示法之 controllable canonical form。 (10%)  
(b). 試決定該系統之 controllability 以及 observability。 (10%)

8. 解釋下列 5 個控制系統專有名詞 (必要時可畫圖) (10%)

- (a). maximum overshoot
- (b). settling time
- (c). Bode plot
- (d). gain margin
- (e). phase margin